

Guía de ejercicios Nº1: Repaso

Vázquez, Matías Fernando - 91523 mfvazquezfiuba@gmail.com

1 de abril de 2018

1.

Datos:

- $f = 500 \, \text{MHz}$
- $Z_o = 50 \Omega$
- $\alpha = 0.02 \, \text{dB/m} = 0.0046 \, \text{Np/m}$
- $\beta = 15.7 \,\mathrm{rad/m}$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{R + j\omega L} \sqrt{G + j\omega C}$$

$$Z_o = \frac{\sqrt{R + j\omega L}}{\sqrt{G + j\omega C}}$$

Multiplicando ambas ecuaciones:

$$\gamma Z_o = R + j\omega L = \alpha Z_o + j\beta Z_o$$

Tomando solo la parte real:

$$R = \alpha Z_o = 0.02 \, \text{dB/m} \, 50 \, \Omega = 0.23 \, \Omega/\text{m}$$

Tomando solo la parte imaginaria:

$$j\omega L = j\beta Z_o$$

Despejo L:

$$L = \frac{\beta}{\omega} Z_o = \frac{15.7 \, \mathrm{rad/m}}{2 \, \pi \, 500 \, \mathrm{MHz}} \, 50 \, \Omega = 249 \, \mathrm{nH/m}$$

Dividiendo γ por Z_o :

$$\frac{\gamma}{Z_o} = G + j\omega C = \frac{\alpha}{Z_o} + j\frac{\beta}{Z_o}$$

Tomando solo la parte real:

$$G = \frac{\alpha}{Z_o} = \frac{0,0046 \,\text{Np/m}}{50 \,\Omega} = 92 \,\mu\text{S/m}$$

Tomando solo la parte imaginaria:

$$j\omega C = j\frac{\beta}{Z_0}$$

Despejo C:

$$C = \frac{\beta}{\omega Z_o} = \frac{15.7\,\mathrm{rad/m}}{2\,\pi\,500\,\mathrm{MHz}\,50\,\Omega} = 99.9\,\mathrm{pF/m}$$



2.

Datos:

- $f_o = 199 \, \text{MHz}$
- $Z_L = 200 \,\Omega$
- $Z_o = 75 \Omega$

2.a.

Siendo \mathbb{Z}_a la impedancia característica del adaptador de cuarto de onda:

$$Z_a = \sqrt{Z_o Z_L} = \sqrt{75 \Omega \, 200 \, \Omega} = 122 \, \Omega$$

2.b.

Se calcula ρ mediante la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{Z_{Lad} - Z_o}{Z_{Lad} + Z_o} \tag{1}$$

Siendo Z_{Lad} la impedancia del adaptador y la carga.

Para el transformador de cuarto de onda, el producto $\beta\ell$ puede expresarse como:

$$\beta\ell = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda_o}{4} = \frac{\pi f}{2f_o}$$

Siendo ℓ la longitud del adaptador de cuarto de onda y f_o la frecuencia para la cual se diseñó el adaptador.

Entonces Z_{Lad} queda expresado como:

$$Z_{Lad} = Z_a \frac{Z_L + jZ_a \tan\left(\frac{\pi f}{2f_o}\right)}{Z_a + jZ_L \tan\left(\frac{\pi f}{2f_o}\right)}$$
(2)

Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 se gráfica ρ en función de la frecuencia en la figura 1, marcando los canales de aire la gráfica.

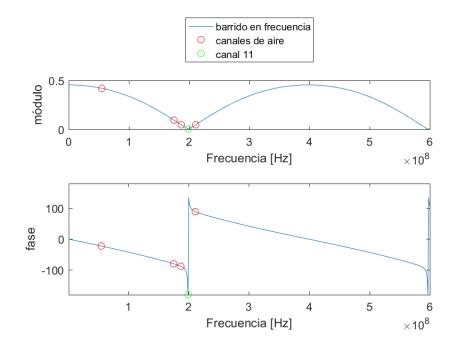


Figura 1: Módulo y fase de ρ



2.c.

Mediante la ecuación 3 utilizando los ρ calculados, se obtiene el grafico mostrado en la figura 2

$$ROE = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|} \tag{3}$$

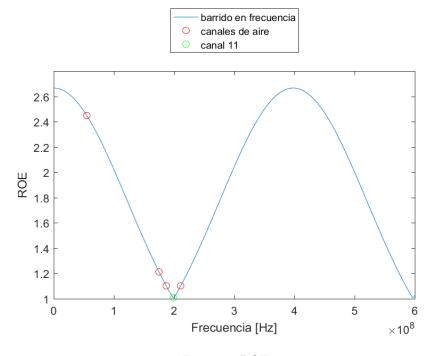


Figura 2: ROE

El ancho de banda para frecuencias entre 1 MHz y 600 MHz se obtiene de las frecuencias donde se cumple $ROE \leq 2$. Se detectaron 2 bandas de frecuencia en donde se cumple dicha condición. Una entre 103 MHz y 295 MHz y la otra entre 501 MHz y 600 MHz. Frecuencias mayores a 600 MHz deberían cumplir con esta condición pero no fueron consideradas.

2.d.

A excepción del canal 2, los otros canales están incluidos en el ancho de banda de la antena.

canal	Frecuencia	ρ	ROE
2	$55\mathrm{MHz}$	0.4201	2.4490
7	$175\mathrm{MHz}$	0.0957	1.2115
9	$187\mathrm{MHz}$	0.0484	1.1013
11	$199\mathrm{MHz}$	0	1
13	211 MHz	0.0482	1.1013

Tabla 1: Parámetros obtenidos para los canales de aire

2.e.

Se diseña un STUB, siendo d_s la distancia del STUB a la carga y ℓ_s el largo del STUB.

$$\ell_s = \frac{\lambda_o}{2\pi} \arctan\left(\frac{\sqrt{Z_L Z_o}}{Z_L - Z_o}\right)$$

$$d_s = \frac{\lambda_o}{2\pi} \arctan\sqrt{\frac{Z_L}{Z_o}}$$

Desde el nodo que conecta la linea con el STUB, la impedancia del STUB es:



$$Z_{STUB} = jZ_o \tan \left(\frac{2\pi}{\lambda}\ell_s\right) = jZ_o \tan \left[\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda_o}{2\pi}\arctan\left(\frac{\sqrt{Z_LZ_o}}{Z_L - Z_o}\right)\right] = jZ_o \tan \left[\frac{\lambda_o}{\lambda}\arctan\left(\frac{\sqrt{Z_LZ_o}}{Z_L - Z_o}\right)\right]$$

Finalmente:

$$Z_{STUB} = jZ_o \tan \left[\frac{f}{f_o} \arctan \left(\frac{\sqrt{Z_L Z_o}}{Z_L - Z_o} \right) \right]$$

Desde el nodo que conecta la linea con el STUB, la impedancia de de la linea de largo ℓ_s junto a la carga Z_L es:

$$Z_{Lds} = Z_o \frac{Z_L + jZ_o \tan\left(\beta d_s\right)}{Z_o + jZ_L \tan\left(\beta d_s\right)} \tag{4}$$

La expresión βd_s puede reemplazarse por:

$$\beta d_s = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda_o}{2\pi} \arctan \sqrt{\frac{Z_L}{Z_o}} = \frac{\lambda_o}{\lambda} \arctan \sqrt{\frac{Z_L}{Z_o}}$$

Finalmente:

$$\beta d_s = \frac{f}{f_o} \arctan \sqrt{\frac{Z_L}{Z_o}} \tag{5}$$

Reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 4 se obtiene $Z_L ds$ en función de la frecuencia. Luego la carga vista desde el nodo ubicado a una distancia d_s de la carga es:

$$Z_{ds} = \left(\frac{1}{Z_{STUB}} + \frac{1}{Z_{Lds}}\right)^{-1}$$

Luego se obtiene ρ mediante:

$$\rho = \frac{Z_{ds} - Z_o}{Z_{ds} + Zo}$$

En la figura 3 se muestra el módulo y fase de ρ en función de la frecuencia, también se marcan los canales de aire y el canal 11 para el cual fue diseñado el adaptador.

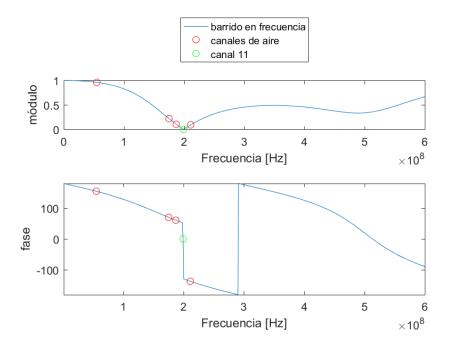


Figura 3: ρ en función de la frecuencia



Reemplazando ρ en la ecuación 3 se obtiene la curva de ROE:

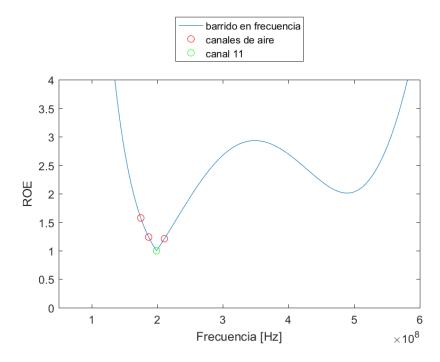


Figura 4: ρ en función de la frecuencia

El ancho de banda esta comprendido entre $164\,\mathrm{MHz}$ y $253\,\mathrm{MHz}$.

Al igual que el adaptador de cuarto de onda, el único canál que no esta incluido en el ancho de banda es el canal 2.

En la tabla ${\color{red}2}$

canal	Frecuencia	ρ	ROE
2	$55\mathrm{MHz}$	0.9607	49.9553
7	$175\mathrm{MHz}$	0.2231	1.5744
9	$187\mathrm{MHz}$	0.1071	1.2400
11	$199\mathrm{MHz}$	0	1
13	$211\mathrm{MHz}$	0.0954	1.2109

Tabla 2: Parámetros obtenidos para los canales de aire

3.

Datos:

- $Z_o = 50 \Omega$
- ROE = 3
- 40 cm entre dos mínimos sucesivos

3.a.

$$\lambda = \frac{d_{min}}{2} = 20 \,\mathrm{cm}$$

3.b.

De la ecuación 3 se despeja $|\rho|$:

$$|\rho| = \frac{ROE - 1}{ROE + 1} = 0.5$$



3.c.

$$\beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi f}{\lambda f} = 31,4 \,\mathrm{rad/m}$$

4.

Datos:

- $Z_o = 50 \Omega$
- $P_o = 25 \, \text{W}$

4.a.

$$P = 10 \log \frac{P_o}{1 \text{ W}} = 13,98 \,\text{dBW}$$

4.b.

$$P = 10 \log \frac{P_o}{1 \text{ mW}} = 43,98 \text{ dBW}$$

5.

Datos:

- ${\color{red}\bullet} \stackrel{\wedge}{E} = 5\,\mathrm{V/m}$
- $\hat{H} = 0.0132 \,\text{A/m}$

$$E_{ef} = \frac{\stackrel{\wedge}{E}}{\sqrt{2}} = 3,5355 \, \mathrm{V/m}$$

$$H_{ef} = \frac{\stackrel{\wedge}{H}}{\sqrt{2}} = 0,009334 \,\text{A/m}$$

5.a.

$$E = 20 \log \frac{3,5355 \,\mathrm{V/m}}{1 \,\mu\mathrm{V/m}} = 131 \,\mathrm{dB}\mu\mathrm{V/m}$$

$$E = 20 \log \frac{3,5355 \,\mathrm{V/m}}{1 \,\mathrm{mV/m}} = 71,0 \,\mathrm{dBmV/m}$$

$$E = 20 \log \frac{3,5355 \,\mathrm{V/m}}{1 \,\mathrm{V/m}} = 11,0 \,\mathrm{dBV/m}$$

5.b.

$$H = 20\log\frac{0{,}009334\,\mathrm{A/m}}{1\,\mu\mathrm{A/m}} = 79{,}4\,\mathrm{dB}\mu\mathrm{A/m}$$

$$H = 20\log\frac{0{,}009334\,\mathrm{A/m}}{1\,\mathrm{mA/m}} = 19{,}4\,\mathrm{dBmA/m}$$

$$H = 20\log\frac{0{,}009334\,\mathrm{A/m}}{1\,\mathrm{A/m}} = -40{,}6\,\mathrm{dBA/m}$$



5.c.

$$< N > = \frac{1}{2} Re(\hat{E}\hat{H}) = 0.033\,{\rm W/m^2}$$

6.

Datos del coaxil RG-58:

- $\epsilon_r = 2,26$
- $a = 0.406 \,\mathrm{mm}$
- $b = 1,48 \,\mathrm{mm}$
- $\blacksquare \ \mu = \mu_o$

6.a.

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_o}{\epsilon_o \epsilon_r}} = \sqrt{\frac{\mu_o}{\epsilon_o}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{\eta_o}{\sqrt{\epsilon_r}} = 250 \,\Omega$$
$$Z_o = \frac{\eta}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = 51,46 \,\Omega$$

6.b.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = c\,0.66$$

Entonces:

$$v = 66 \% c$$



A. Código utilizado en el ejercicio 2

```
clear
   close all
  Zo = 75;
  Z1 = 200;
  f = 1e6:1e6:600e6;
   f_{\text{-aire}} = [55e6 \ 175e6 \ 187e6 \ 199e6 \ 211e6];
   fo = 199e6;
10
11
  ROE = @(rho) ((1+abs(rho))./(1-abs(rho)));
12
   rho = @(Zal) (Zal - Zo) ./ (Zal + Zo);
13
14
   % ADAPTADOR DE CUARTO DE ONDA
16
17
  Za = 122;
18
19
   Zal = @(f) (Za * (Zl + 1i*Za * tan((pi/2)*(f/199e6)))./ (Za + 1i*Zl * tan((pi/2)*(f/199e6)))./
20
      pi/2)*(f/199e6))));
21
   rho_barrido = rho(Zal(f));
   rho_aire = rho(Zal(f_aire));
23
   rho_canal = rho(Zal(fo));
24
   fig_cuarto_de_onda = figure;
   subplot (2,1,1);
27
   plot (f, abs (rho_barrido))
28
  hold on;
   plot(f_aire, abs(rho_aire), 'ro')
  hold on;
   plot(fo, abs(rho(Zal(fo))), 'go')
   legend ('barrido en frecuencia', 'canales de aire', 'canal 11');
   legend('Location', 'northoutside')
34
   xlabel ('Frecuencia [Hz]')
35
   ylabel('modulo')
36
   subplot (2,1,2);
   plot(f, rad2deg(angle(rho_barrido)))
39
  hold on;
   plot(f_aire , rad2deg(angle(rho_aire)), 'ro')
   hold on;
   plot(fo, rad2deg(angle(rho_canal)), 'go')
43
   axis([f(1) f(end) -180 180])
   xlabel ('Frecuencia [Hz]')
   ylabel ('fase')
46
47
   saveas(fig_cuarto_de_onda, 'rho_cuarto_de_onda.png')
48
49
   ROE_barrido = ROE(rho_barrido);
50
   ROE_aire = ROE(rho_aire);
51
   ROE_canal = ROE(rho(Zal(fo)));
52
   fig_roe_cuarto_de_onda = figure;
   plot(f,ROE_barrido)
55
   hold on;
   plot(f_aire , ROE_aire , 'ro')
```



```
hold on;
   plot(fo, ROE_canal , 'go')
   legend('barrido en frecuencia', 'canales de aire', 'canal 11');
   legend('Location', 'northoutside')
61
   xlabel('Frecuencia [Hz]')
   ylabel ('ROE')
64
   saveas (fig_roe_cuarto_de_onda, 'ROE_cuarto_de_onda.png')
65
   f_aceptables_cuarto_de_onda = f(ROE_barrido <= 2);
67
68
   % STUB
69
70
   Beta_ls = @(f)((f/fo) * atan(sqrt(Zl*Zo)/(Zl-Zo)));
71
   Zstub = @(Beta_l) ( 1i*Zo * tan(Beta_l) );
72
73
   Beta_ds = @(f) ((f/fo) * atan(sqrt(Zl/Zo)));
74
   Zds = @(Beta_l) (Zo * (Zl + 1i*Zo * tan(Beta_l))./ (Zo + 1i*Zl * tan(Beta_l))
75
       )));
76
   Zadaptador = @(Zstub, Zds) (1./Zstub + 1./Zds).^-1;
77
78
   rho_barrido = rho(Zadaptador(Zstub(Beta_ls(f)), Zds(Beta_ds(f))));
79
   rho_aire = rho(Zadaptador(Zstub(Beta_ls(f_aire)), Zds(Beta_ds(f_aire)))));
   rho_canal = rho(Zadaptador(Zstub(Beta_ls(fo)), Zds(Beta_ds(fo))));
82
   fig_stub = figure;
83
   subplot(2,1,1);
84
   plot(f,abs(rho_barrido))
   hold on;
   plot(f_aire, abs(rho_aire), 'ro')
87
   hold on;
   plot(fo, abs(rho_canal), 'go')
   legend ('barrido en frecuencia', 'canales de aire', 'canal 11');
   legend('Location', 'northoutside')
91
   xlabel('Frecuencia [Hz]')
   ylabel('modulo')
94
   subplot(2,1,2);
95
   plot(f, rad2deg(angle(rho_barrido)))
   hold on;
   plot(f_aire , rad2deg(angle(rho_aire)), 'ro')
98
   hold on;
99
   plot(fo, rad2deg(angle(rho_canal)), 'go')
100
   axis([f(1) f(end) -180 180])
101
   xlabel ('Frecuencia [Hz]')
102
   ylabel('fase')
103
   saveas(fig_stub, 'stub.png')
105
106
   f = 50e6:1e6:600e6;
107
   rho_barrido = rho(Zadaptador(Zstub(Beta_ls(f)), Zds(Beta_ds(f))));
108
109
   ROE_barrido = ROE(rho_barrido);
110
   ROE_aire = ROE(rho_aire);
111
   ROE_{canal} = ROE(rho_{canal});
112
113
   fig_roe_stub = figure;
114
   plot(f,ROE_barrido)
115
   hold on;
```



```
plot(f_aire , ROE_aire , 'ro')
117
    hold on;
118
    plot(fo, ROE_canal, 'go')
legend('barrido en frecuencia', 'canales de aire', 'canal 11');
legend('Location', 'northoutside')
120
121
    xlabel('Frecuencia [Hz]')
    ylabel('ROE')
123
    axis([f(1) f(end) 0 60]);
124
125
    saveas(fig_roe_stub, 'ROE_stub.png')
126
127
    f_aceptables_stub = f(ROE_barrido <= 2);
128
```